
1: (2,00 - 0,67 cada) Para o circuito abaixo, determine os valores de R_B, R_C e R_E.

RC	
RB	
RE	

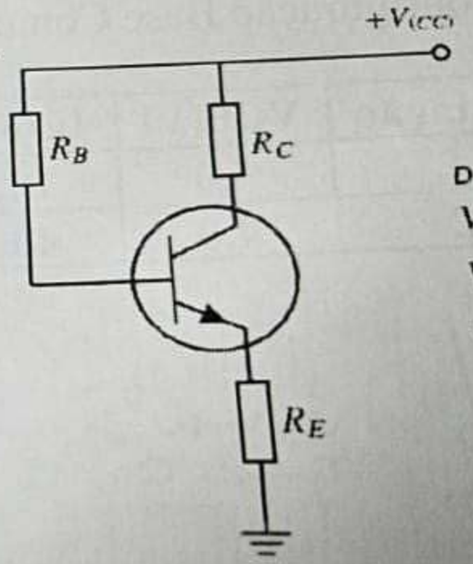

Dados

$V_{(CC)} = 10V$

$V_{(CE)} = 5V$

$V_{(BE)} = 0,7V$


$V_{(RE)} = 1V$

$I_C = 20mA$


$\beta = 100$

2. (2,00 - 1,00 cada) *Para o circuito abaixo, com polarização por divisor de tensão, determine os valores de IC e VCE. considere VBE = 0,7V e β = 160.*

IC	
VCE	

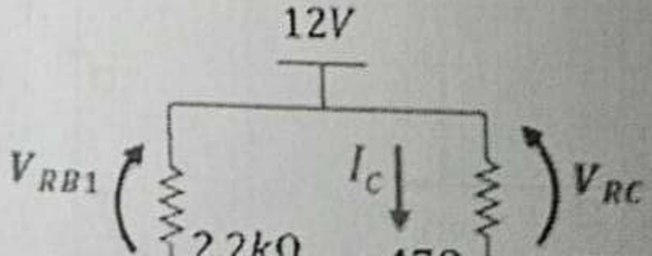

RB	
RE	

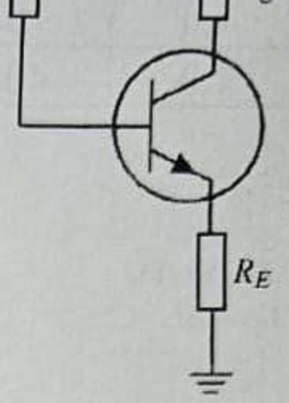

Dados

$V_{(CC)} = 10V$

$V_{(CE)} = 5V$

$V_{(BE)} = 0,7V$


$V_{(RE)} = 1V$

$I_C = 20mA$

$\beta = 100$

2. (2,00 - 1,00 cada) Para o circuito abaixo, com polarização por divisor de tensão, determine os valores de IC e VCE. considere VBE = 0,7V e β = 160.


IC	
VCE	

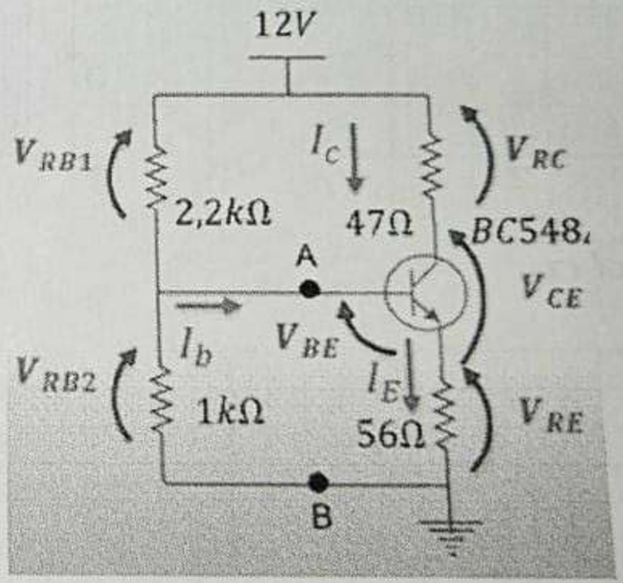

3. *(2,00 - 0,50 cada)* *Para o circuito abaixo, com* autopolarização, determine: IDq, VGSq, VDS e VD.




VCE	

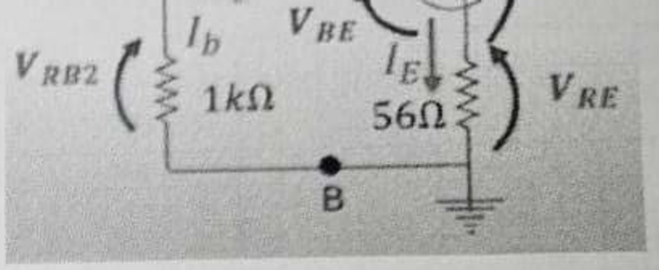


3. (2,00 - 0,50 cada) Para o circuito abaixo, com autopolarização, determine: IDq, VGSq, VDS e VD.

ID	
VGS	
VDS	
VD	

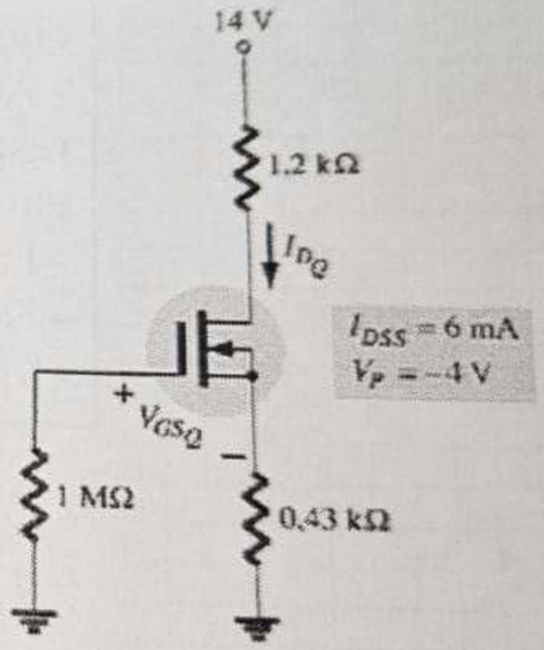


4. (2,00 - 1,00 cada) Para o JFET da figura abaixo, determine ID e VDS. Considere: Vp = -4V, IDSS = 12mA, RG = 1MΩ e RD = 2kΩ.

ID	
VDS	

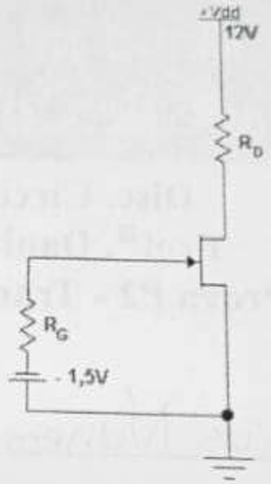


5. (2,00 - 1,00 situação, 0,17 item) Complete a tabela abaixo de acordo com as informações dadas pela curva de entrada e saída da Configuração Base Comum.

Situação	VCB(V)	IE(mA)	IC(mA)	VBE(V)	IB(mA)	VCE(V)	α	β
1	**4,0**	**10,0**						
2	**4,0**	**40,0**						

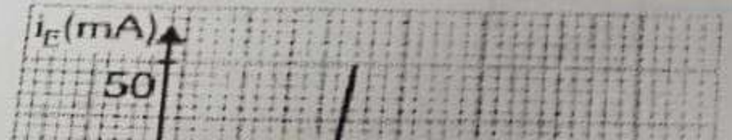




VDS	

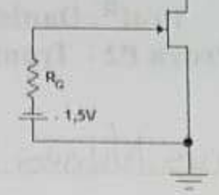


5. (2,00 - 1,00 situação, 0,17 item) Complete a tabela abaixo de acordo com as informações dadas pela curva de entrada e saída da Configuração Base Comum.

Situação	VCB(V)	IE(mA)	IC(mA)	VBE(V)	IB(mA)	VCE(V)	α	β
1	4,0	10,0						
2	4,0	40,0						

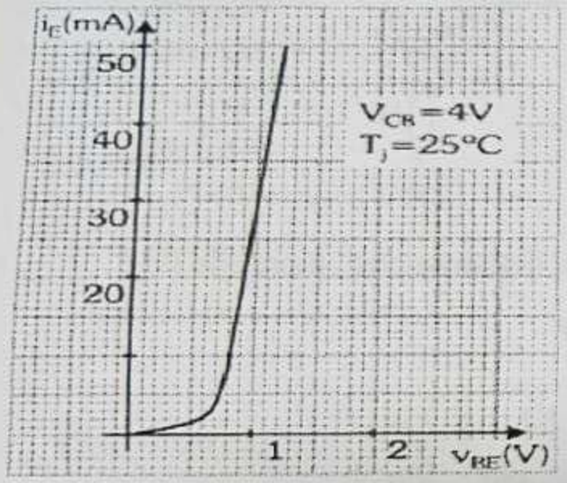

Entrada

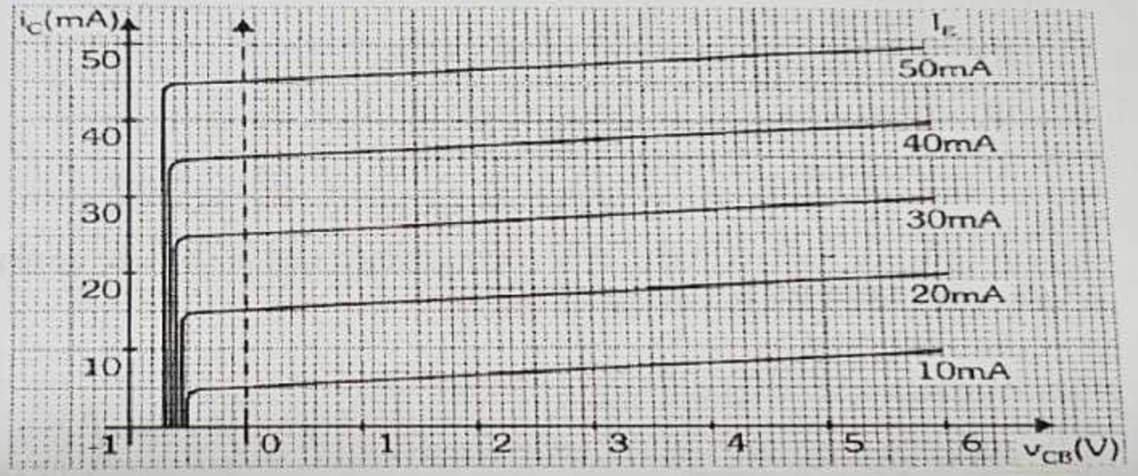

Saída

Observações:
- Não é permitido o uso do celular durante a prova. Nem como calculadora.
- A prova vale 10,0 pontos.
- O valor de cada questão consta no enunciado da questão.
- As questões devem ser **resolvidas no rascunho**, e a